uitwerkbijlage

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

1

a

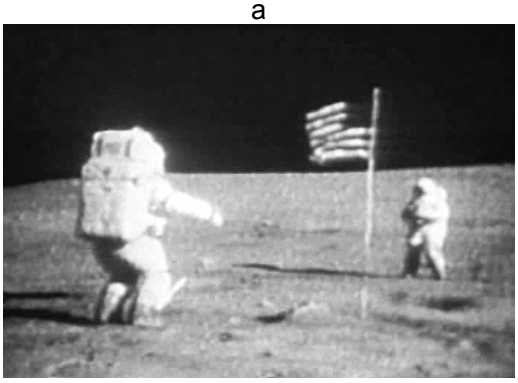

b

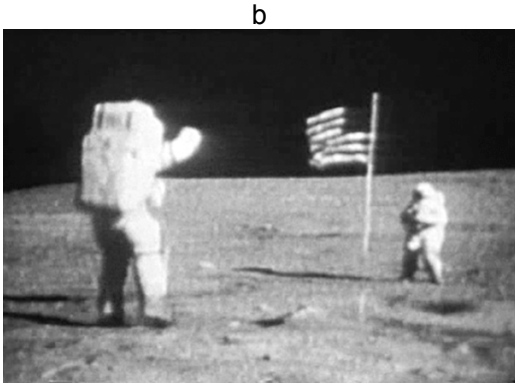

c

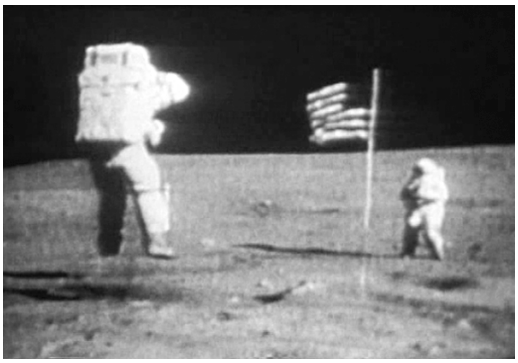

d

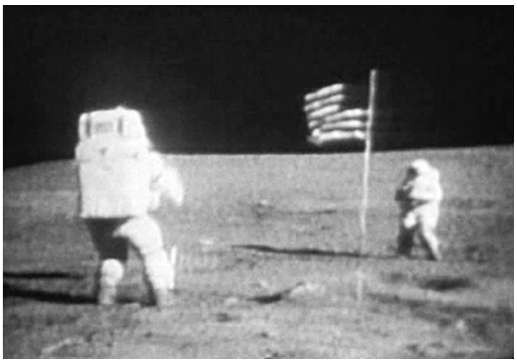

8 Maak de zinnen compleet zodat er juiste beweringen ontstaan.

- Als de spanning van de spanningsbron lager is dan de drempelspanning, is de stroomsterkte in de schakeling ..... A.
- De spanning over de weerstand is ..... V.
- De spanning over de LED is ..... de spanning van de spanningsbron.

natuurkundeuitgelegd.nl

10

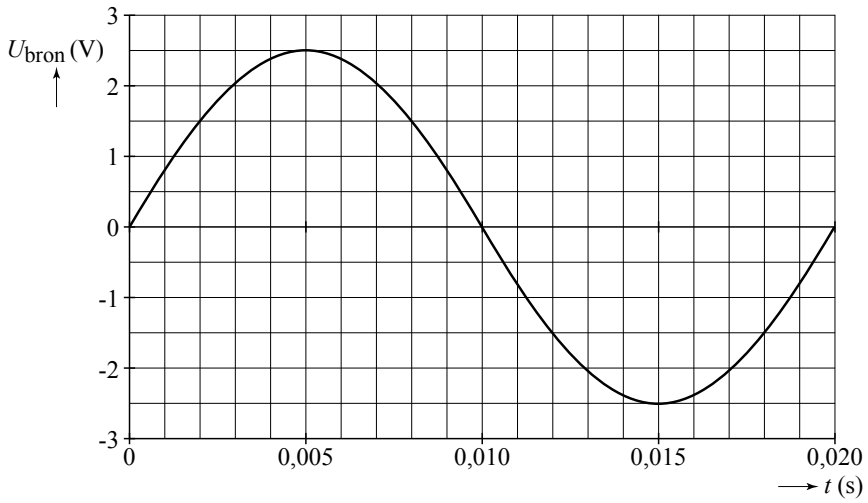

ruimte voor de bepaling van het percentage van de tijd dat de LED stroom doorlaat:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

natuurkundeuitgelegd.nl

19

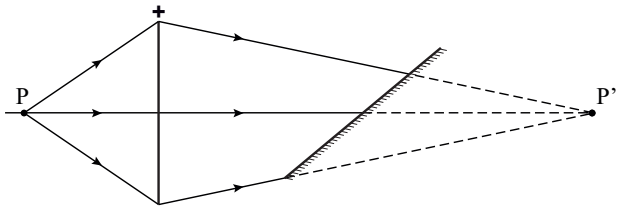

21

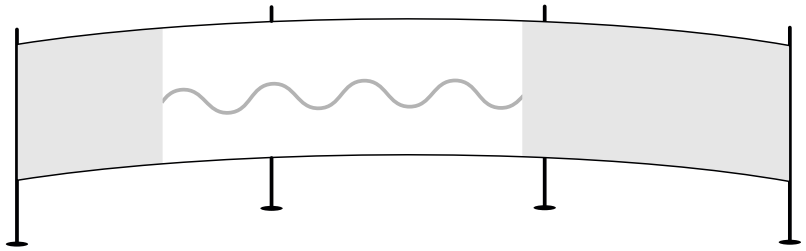

natuurkundeuitgelegd.nl

22

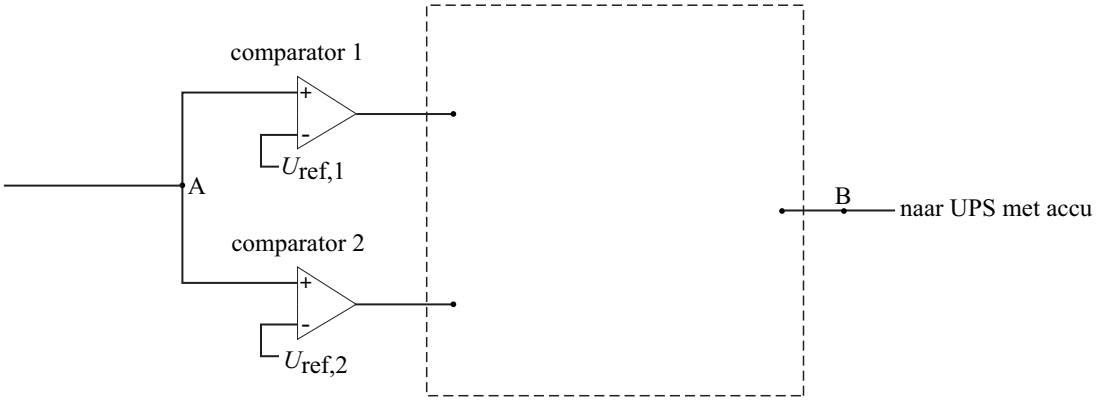

$U_{ref,1}$ = ... V

$U_{ref,2}$ = ... V

23

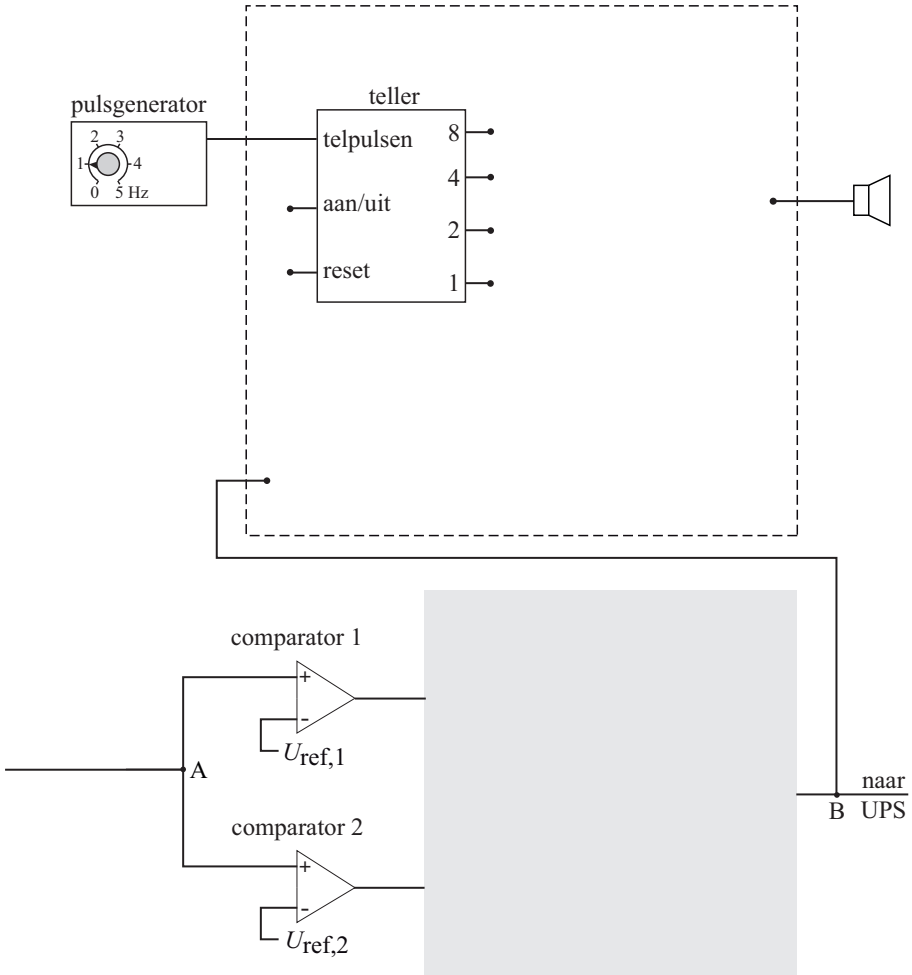

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

Foton De nieuwe natuurkundemethode voor de bovenbouw
Theorie, oefenopgaven, antwoorden in één overzichtelijk boek inclusief SE-keuzeonderwerpen
Betaalbaar: € 35,- voor de complete stof. Meer info: natuurkundeuitgelegd.nl